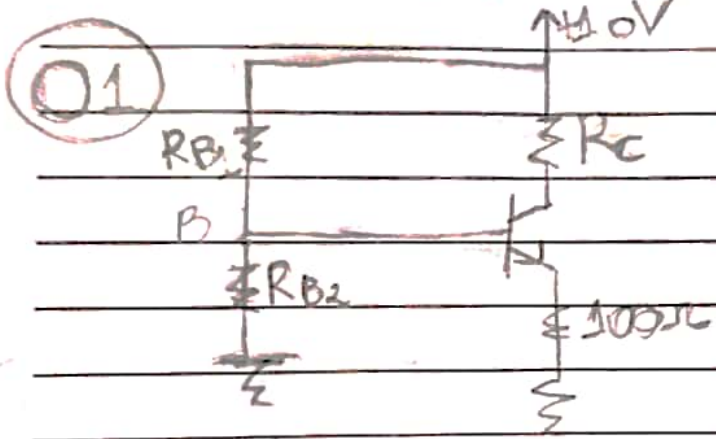


S T Q Q S S D


\_\_/\_\_/\_\_

RODRIGO ALVES DE ALMEIDA

COMP-22 ELE 52 P2



análise DC

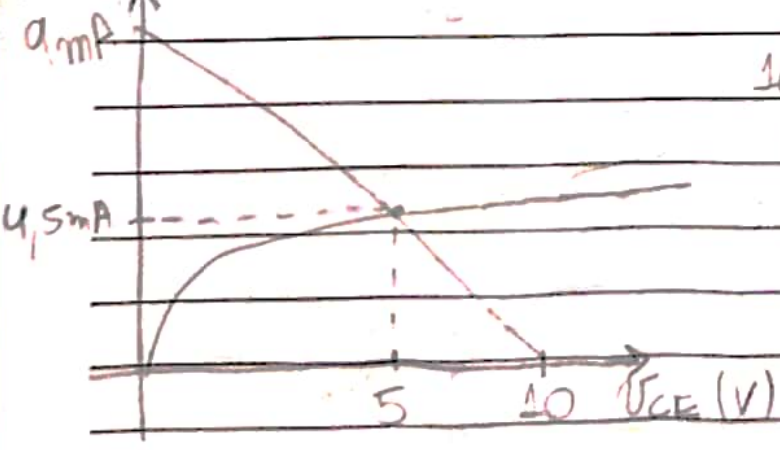

$$10 = I_C R_C + V_{CE} + 100 I_E$$

$$I_E = 1.01 I_C$$

$$I_C = \frac{10 - V_{CE}}{101 + R_C}$$

$$I_C = 9 \text{ mA}$$

$$101 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 1010 \Omega$$

$$U_B = 0,6 + 101 \cdot I_C = 1,0545 \text{ V}$$


$$I_{RB2} = 9 \cdot I_C / 100 = 405 \mu\text{A}$$

$$R_{B2} = U_B / I_{RB2} = 2,6 \text{ k}\Omega$$

$$I_{RB1} = I_{RB2} + I_B = 10 I_B = 450 \mu\text{A}$$


$$R_{B1} = \frac{10 - U_B}{I_{RB1}} = 19,9 \text{ k}\Omega$$

02 Modelo DC:

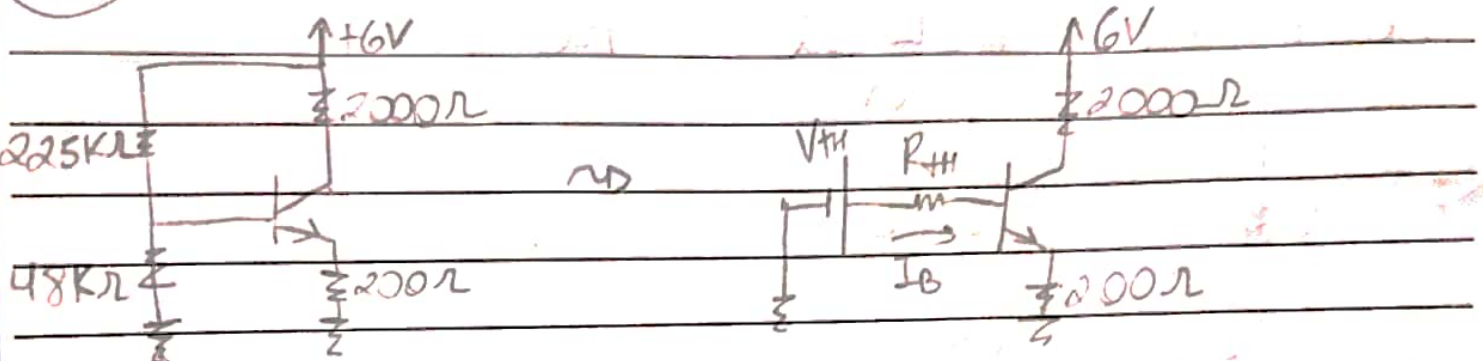


$$R_{th} = 225\text{k}\Omega // 48\text{k}\Omega = 39,6\text{k}\Omega$$
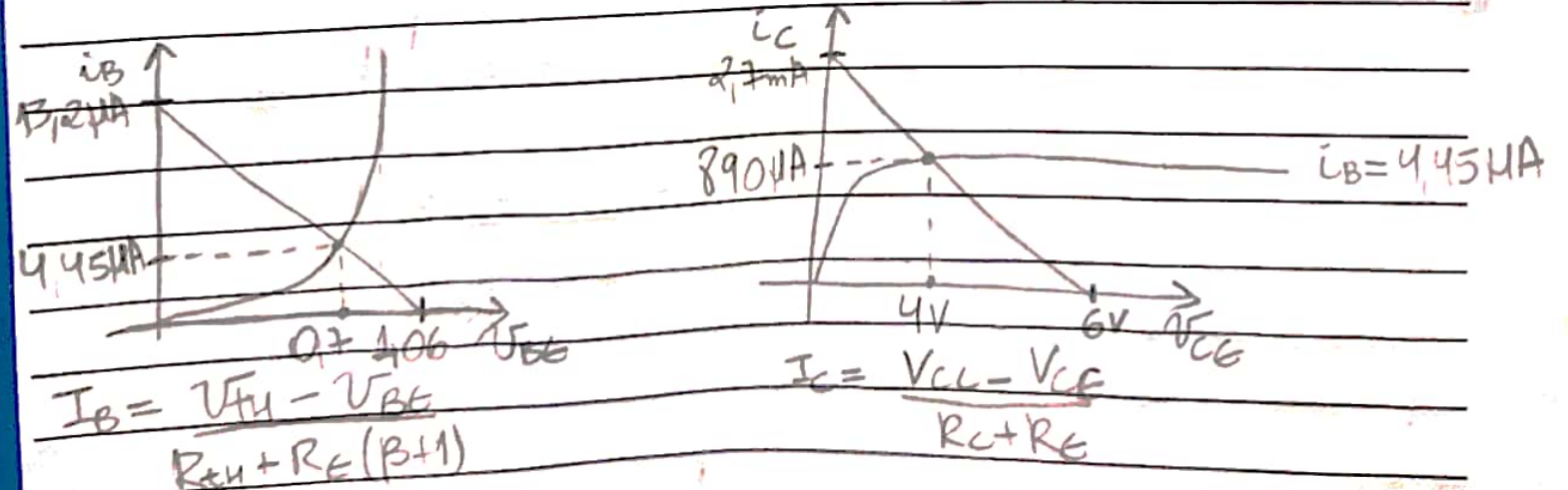
$$V_{th} = 6 \cdot \frac{48}{225+48} = 1,055\text{V}$$



Modelo AC:

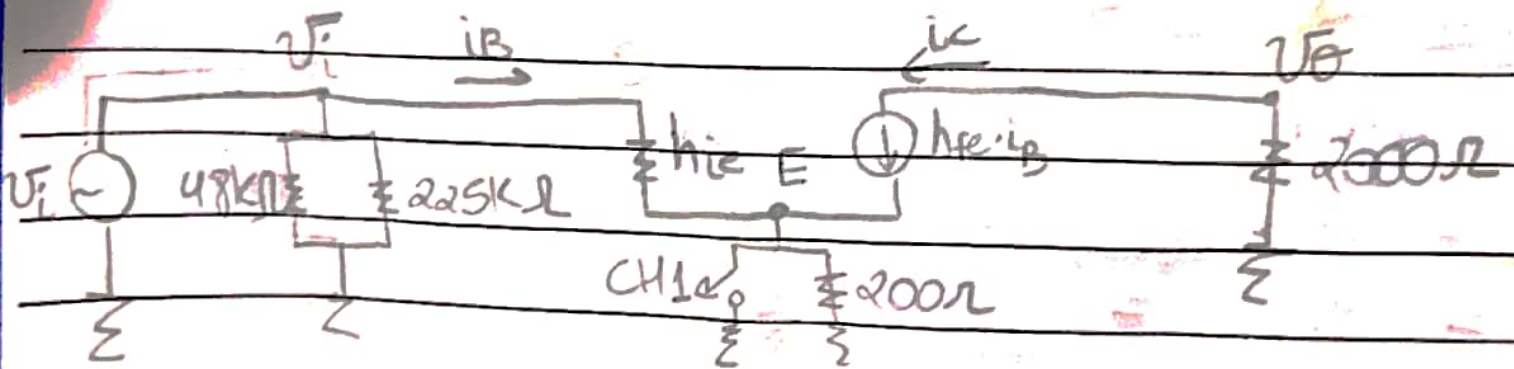

$$h_{ie} = \frac{25 \text{ mV}}{4.45 \mu\text{A}} = 5.6 \text{ k}\Omega$$

$$h_{fe} = 200$$

chave CH1 aberta:

$$G_v = - \frac{2000 \cdot 200}{5600 + 200 \cdot 201} = -8,7$$

$$G_i = h_{fe} = 200$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // h_{ie} = 4,9 \text{ K}\Omega$$

$$R_o = 2 \text{ K}\Omega$$

chave CH1 fechada:

$$G_v = - \frac{2000 \cdot 200}{5600} = -71,4$$

$$G_i = 200$$

$$R_i = 4,9 \text{ K}\Omega$$

$$R_o = 2 \text{ K}\Omega$$