

## Série Nro. 7 – MEF Síncronas II

**1Q:** Obter as tabelas de estado minimizadas das seguintes tabelas de transições de estados (8 estados) modelo Moore de duas entradas (com código I1, I2, I3, e I4) e duas saídas (O1 e O2)

a) Especificada Incompletamente

	I1	I2	I3	I4	O1	O2
A	A	B	-	C	0	0
B	E	B	D	-	0	1
C	A	-	F	C	1	0
D	-	G	D	H	1	1
E	E	B	-	C	0	0
F	-	B	F	C	0	1
G	E	G	D	-	1	0
H	A	-	D	H	1	1

b) Especificada Completamente

	I1	I2	I3	I4	O1	O2
A	A	A	B	C	0	0
B	B	C	D	E	0	1
C	F	G	E	D	1	0
D	E	F	G	H	1	1
E	D	C	B	A	0	0
F	A	A	B	B	0	1
G	C	D	C	D	1	0
H	E	H	H	E	1	1

**2Q:** Usando somente um contador 74163, Mux's e portas, **projete** um **contador** binário de quatro bits com deslocamento bidirecional, onde a sua **tabela de operações** está descrita na figura 2.

 


Figura 2 – Contador com deslocamento bidirecional.

**3Q:** Usando somente FF's JK e portas, **projete** um **registrador** de deslocamento controlado de dois bits, onde a sua **tabela de operações** está descrita na figura 3.

 


Figura 3 – Registrador de deslocamento controlado.

**4Q:** Usando a **técnica de síntese** de máquinas seqüenciais síncronas e mostrando estas etapas (diagrama de estados, tabela de estados reduzida, equações de excitação e desenho lógico), sintetize um **registrador** de deslocamento de dois bits com as entradas (*Dir*, *Dado*), onde a sua **tabela de operações** está descrito na figura 4. Use FF's JK e portas.

Dir	Dado	Clk	Q1	Q2
x	x	0	Q1	Q2
x	x	1	Q1	Q2
0	0	↑	0	Q1
0	1	↑	1	Q1
1	0	↑	Q2	0
1	1	↑	Q2	1

Figura 4 – Tabela de operações.

**5Q:** Usando FF's de sua preferência e portas, **projete** um **contador pseudo-síncrono** com seqüência programável, onde o seu **diagrama de estados** está descrito na figura 5.

 


Figura 5 – Diagrama de estados.

**6Q:** Projete o bloco do **circuito pseudo-síncrono** mostrado na figura 6, para que este funcione segundo o seu diagrama de estados. Obs: Ignore possíveis *glitches* nas saídas.

 


Figura 6 – Circuito pseudo-síncrono e o seu diagrama de estados.

**7Q:** Usando FF's de sua preferência e portas, projete um **divisor de frequência** programável com ciclo de trabalho **simétrico** (50% alto e 50% baixo), descrito na figura 7.

 


Figura 7 – Tabela de operações do divisor programável.

**8Q:** Projetar um circuito digital síncrono que tem a função de **incrementador programável**. Este circuito processa segundo a tabela de **operações** descrita na figura 8. No término do **número de clocks** segundo  $S_1$  e  $S_2$ , temos o novo valor dos Q's. Use funções MSI, FFs e portas. Por exemplo, quando  $S_1=S_2=1$  e depois de quatro clocks temos um incremento  $Q \leftarrow Q+1$ . Quando  $Q=1111 \rightarrow 0000$  é (próximo incremento).

CLK	$S_1$	$S_2$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4$
$\uparrow$	0	0	inibe			
(2) $\uparrow$	0	1	$Q_{N+1} \leftarrow Q_N + 1$			
(3) $\uparrow$	1	0	$Q_{N+1} \leftarrow Q_N + 1$			
(4) $\uparrow$	1	1	$Q_{N+1} \leftarrow Q_N + 1$			

Figura 8 – Tabela de operações.

**9Q:** Usando funções MSI, FF's e portas, projete uma **fechadura digital** ( ver figura 9 – esquema) que se a seqüência **50, 100 e 200** for feita à tranca se abre (saída  $Z_3=1$ ) caso contrário à tranca não se abre (saída  $Z_3=0$ ). Duas saídas  $Z_1$  e  $Z_2$  mostram se a seqüência está correta. Quando  $Z_1=1$  e  $Z_2=0$  a **seqüência está errada**; quando  $Z_1=0$  e  $Z_2=1$  a **seqüência está correta**; quando  $Z_1=Z_2=0$  **início da seqüência** deve ser introduzida; quando  $Z_1=Z_2=1$  é **fim da seqüência** e está correta. A entrada X de 8 bits é usada para gerar a seqüência (entrada BCD). A **variável início**=0, a fechadura está trancada; para início=1, começa a leitura do código (X). A variável *início* é síncrona.

 


Figura 9 – Esquema da fechadura digital.

**10Q:** Usando funções MSI (menos contador e registrador), FFs de sua preferência e portas projetar um **contador síncrono** crescente programável de 4 bits, que realiza a tabela de operações descrita na figura 10. A variável síncrona *inicio*, inicializa a mudança de operação (inicio=1 inicializa a operação).

Clk	S	$Q_0$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$
↑	0	modulo variável com inicio zero			
↑	1	módulo 8 com início variável			

Figura 10 – Tabela de operações.

**Obs:** Ilustrando o módulo 8 com início variável: Por exemplo, com o inicio=10, então temos: 10→11→12→13→14→15→0→1→10.....

Ilustrando o módulo variável com inicio zero: Por exemplo, com módulo=7, então temos: 0→1→2→3→4→5→6→0.....

**11Q:** Usando funções MSI, FF's D e portas projetar um registrador que **realizada a** tabela de operações descrita na figura 11.

CLK	$S_1$	$S_2$	$Q_{N+1}$
↑	0	0	$Q_{N+1} \leftarrow \text{Dado (4 bits)}$
↑	0	1	$Q_{N+1} \leftarrow 3 * Q_N$
↑	1	0	$Q_{N+1} \leftarrow 4 * Q_N$
↑	1	1	$Q_{N+1} \leftarrow 5 * Q_N$

Figura 11 – Tabela de operações.

**12Q:** Projetar um **Contador/Deslocador** de um bit (**rede iterativa seqüencial**), sendo que este pode ser usado para trabalhar em cascata, isto é, pode ser fazer contador/deslocador de **N bits**. Este circuito realiza as **operações:**

- Se  $S=0 \rightarrow$  Contador reversível pseudo-síncrono.
- Se  $S=1 \rightarrow$  Registrador de deslocamento: esq→dir; entrada e saída serial; saída paralela.

Obs: Use FF JK e portas

**13Q:** Projetar um **sistema de comunicação paralelo-serial**, usando funções MSI, FF's e portas (esquema – figura 13). O sistema recebe uma informação de 7 bits, quando a variável **pedido** tem a transição 0→1. Há um processo de serialização (deslocamento: 1 bit por clock) da informação de 7 bits, e no oitavo bit é acrescentado o bit de paridade par (**BP**). O bit BP=1 se o número de 1's na informação for ímpar, caso contrário BP=0. Quando encerrar a transmissão serial, então temos na variável **Recebeu** o valor 1. Para um novo processamento necessitamos que a variável pedido vá de 1→0 e posteriormente 0→1, e a variável Recebeu inicialmente tem o valor zero.  
Exemplo 1010111 1(bit de paridade); 0101110 0(bit de paridade)

 


Figura 13 – Esquema de comunicação.

**14Q:** Faça as especificações do Data-path e do controlador, usando funções MSI, FF's e portas, do problema que calcula o **fatorial** de N (8 bits). O algoritmo é composto por duas subrotinas, descritas na figura 14.

Dados:

Program Fatorial

Read(N)

I:=1; Fat:=1;

Repeat

    Fat:=Fat\*I;

    I:=I+1;

Until I>N

End.

Program Multiplicação

Read(Fat,I)

Z:=0; U:=I;

Repeat

    Z:=Z+Fat;

    U:=U-1;

Until U=0

Fat:=Z;

End.

Figura 14 – Pseudo-código do algoritmo fatorial.

**15Q:** Usando funções MSI, FF's e portas projetar um **circuito digital** que lê serialmente um **protocolo** de tamanho de 8 bits. A variável de entrada **Pedido** determina a chegada do protocolo (Pedido=0→1). Para cada protocolo que o circuito recebe e posteriormente faz o tratamento, a variável de saída **Pronto** recebe o valor 1. No início do recebimento do protocolo, a variável pronto recebe o valor zero. Enquanto que a variável pronto for zero o conteúdo do registrador de saída não tem significado (lixo). As figuras 15a e 15b mostram respectivamente o modelo do protocolo e o tipo de tratamento que há com as informações. O tratamento das informações é realizado em paralelo. Decompor o problema em data-path e controlador.

#### Operação

1	2	3	Info1	5	6	Info2	8
---	---	---	-------	---	---	-------	---

Figura 15a - Protocolo

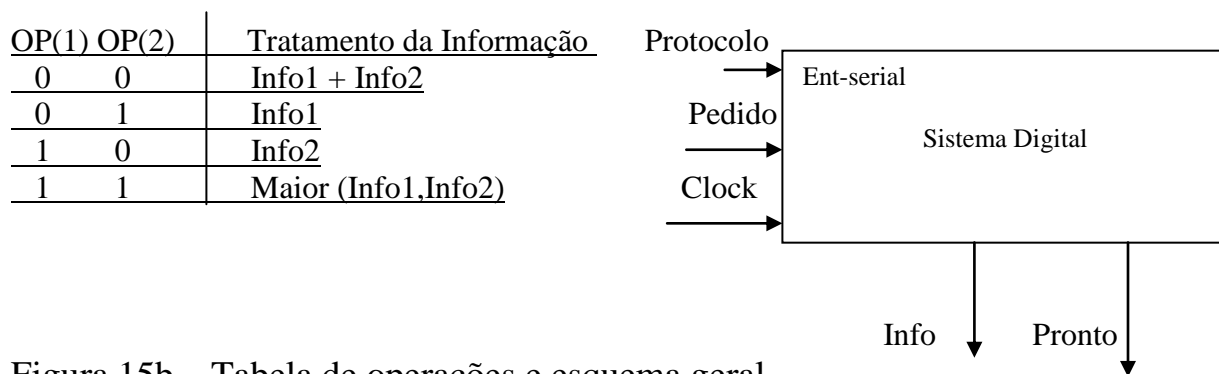


Figura 15b – Tabela de operações e esquema geral.

**16Q:** O sistema digital síncrono realiza a **Divisão inteira** usando apenas as operações primitivas de soma e de subtração, para números naturais de 8 bits (A e B). O sistema fornece o **Quociente** e o **Resto**, onde **A** é o dividendo e **B** é o divisor. Pede-se:

- Descreva o algoritmo em uma **pseudo-linguagem**.
- Descreva ao nível de RTL (unidades funcionais) o **Data-Path** do algoritmo de (a).
- Descreva o **Diagrama de Estados** do algoritmo de (a).