

Síntese de Flip-Flops


FF JK mestre escravo

Tabela de operações: FF JK MS

Objetivo: robustez para risco essencial

CLK	J	K	Q _{N+1}
	0	0	Q _N
	0	1	0
	1	0	1
	1	1	$\overline{Q_N}$

Tabela de fluxo de estados: FF JK MS

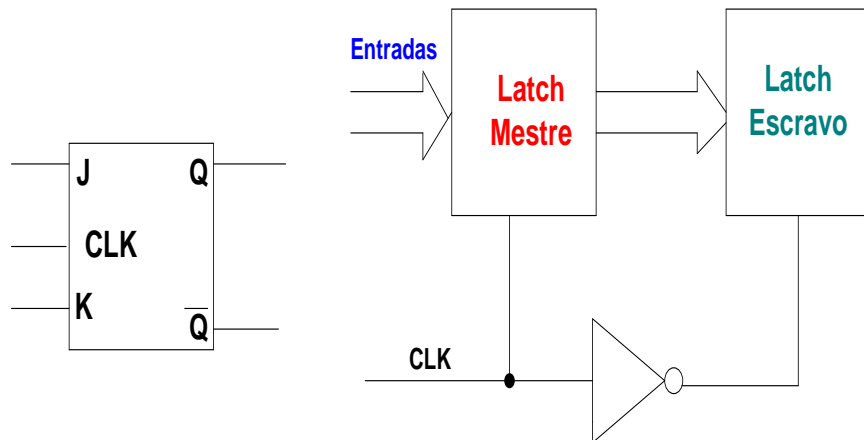

(a) Símbolo: FF JK MS

(b) Esquema simplificado: FF mestre escravo

J K		C LK=0				CLK=1			
		00	01	11	10	00	01	11	10
Z ₀ Q	00	00	00	00	00	00	00	10	10
	01	00	00	00	00	01	01	01	01
	11	11	11	11	11	11	01	01	11
	10	11	11	11	11	10	10	10	10

Síntese de Flip-Flops

Funções SET e RESET: Z0

Exemplo: FF JK MS

JK		CLK=0				CLK=1			
		00	01	11	10	00	01	11	10
Z0 Q	00	00	00	00	00	00	00	10	10
	01	00	00	00	00	01	01	01	01
	11	11	11	11	11	11	01	01	11
	10	11	11	11	11	10	10	10	10

JK		CLK=0				CLK=1			
		00	01	11	10	00	01	11	10
Z0 Q	00	0	0	0	0	0	0	1	1
	01	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	x	x	x	x	x	0	0	x
	10	x	x	x	x	x	x	1	1

$$F_{Z0-SET} = CLK J \bar{Q}$$

JK		CLK=0				CLK=1			
		00	01	11	10	00	01	11	10
Z0 Q	00	x	x	x	x	x	x	0	0
	01	x	x	x	x	x	1	1	x
	11	0	0	0	0	0	1	1	0
	10	0	0	0	0	0	0	0	0

$$F_{Z0-RESET} = CLK K Q$$

Síntese de Flip-Flops

Funções SET e RESET: Q

Exemplo: FF JK MS

J K \ Z ₀ Q		C LK=0				CLK=1			
		00	01	11	10	00	01	11	10
00		00	00	00	00	00	00	10	10
01		00	00	00	00	01	01	01	01
11		11	11	11	11	11	01	01	11
10		11	11	11	11	10	10	10	10

J K \ Z ₀ Q		C LK=0				CLK=1			
		00	01	11	10	00	01	11	10
00		0	0	0	0	0	0	0	0
01		0	0	0	0	x	x	x	x
11		1	1	1	1	x	x	x	x
10		1	1	1	1	0	0	0	0

$$F_{Q-SET} = \overline{CLK} Z_0$$

J K \ Z ₀ Q		C LK=0				CLK=1			
		00	01	11	10	00	01	11	10
00		1	1	1	1	x	x	x	x
01		1	1	1	1	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	x	x	x	x

$$F_{Q-RESET} = \overline{CLK} \overline{Z_0}$$

Síntese de Flip-Flops

Circuito lógico: arquitetura standard RS

Exemplo: FF JK MS

$$F_{Z_0\text{-SET}} = \text{CLK } J \overline{Q}$$

$$F_{Z_0\text{-RESET}} = \text{CLK } K Q$$

$$F_{Q\text{-SET}} = \overline{\text{CLK}} Z_0$$

$$F_{Q\text{-RESET}} = \overline{\text{CLK}} \overline{Z_0}$$

J K \ Z ₀ Q		CLK=0				CLK=1			
		00	01	11	10	00	01	11	10
00		00	00	00	00	00	00	10	10
01		00	00	00	00	01	01	01	01
11		11	11	11	11	11	01	01	11
10		11	11	11	11	10	10	10	10

