
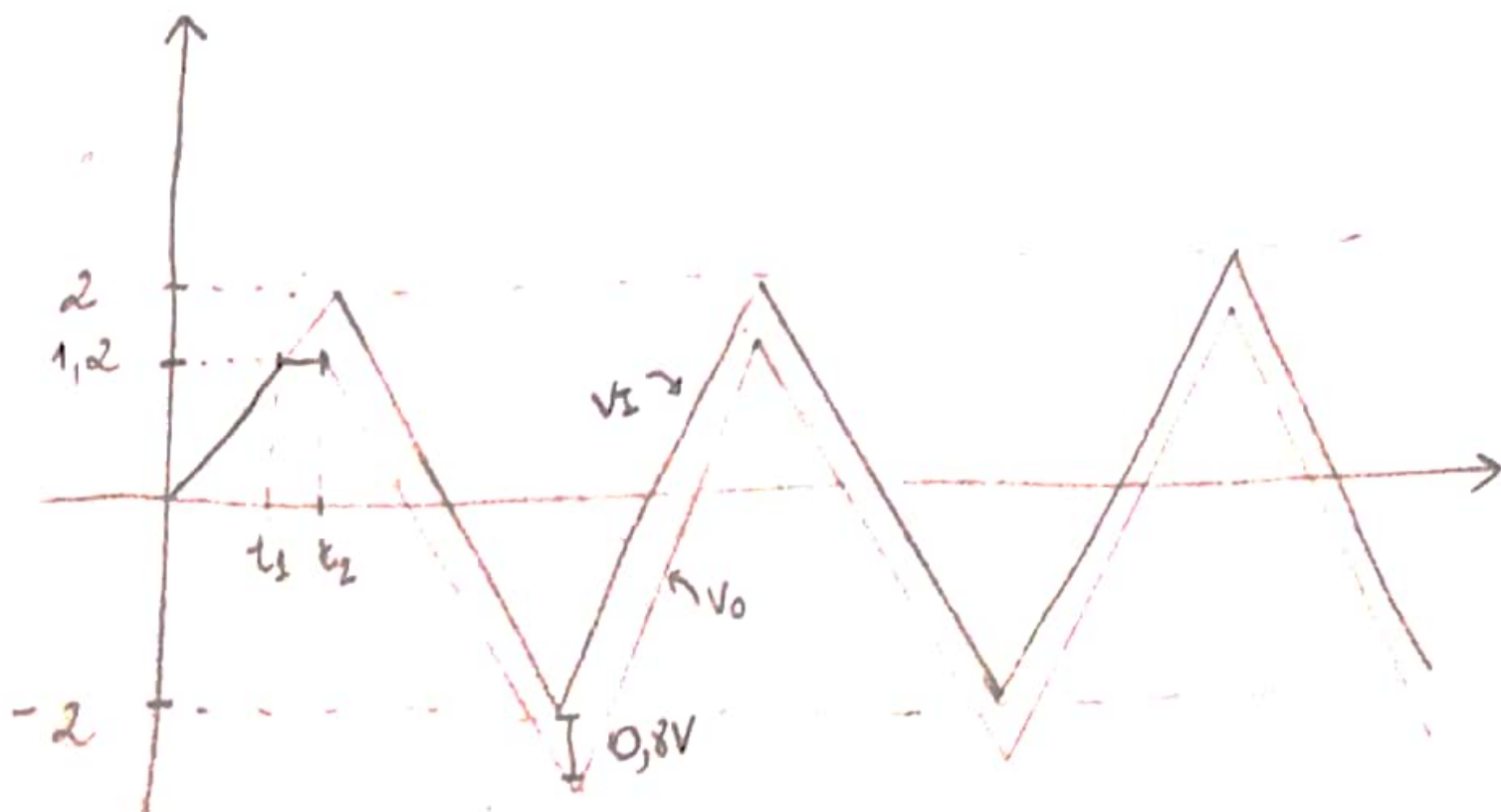


RODRIGO ALVES DE ALMEIDA

3.1

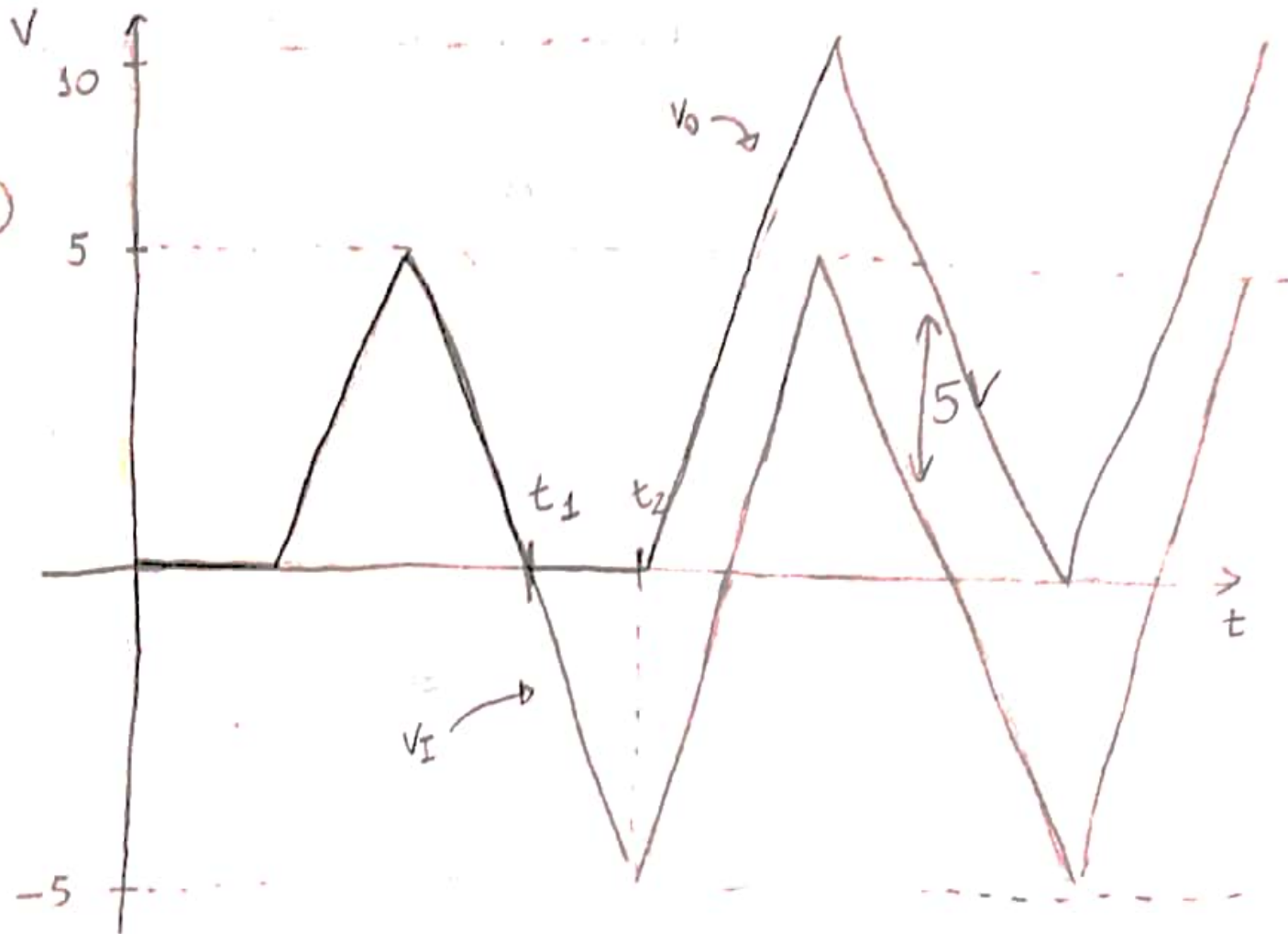


3.2

$$C_{min} = \frac{I_{beu} \Delta t}{\Delta V_L}$$

$$C_{min} = \frac{10^{-7} \cdot 10^{-3}}{10^{-5}} = 100 \text{ pF}$$

3.3

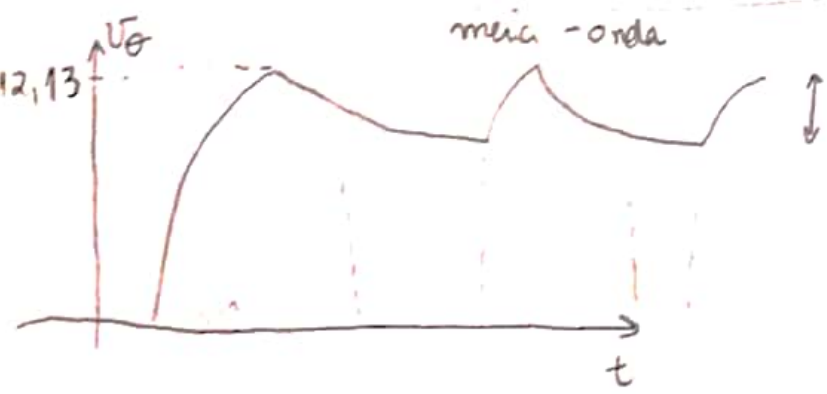

$$V_r \approx \frac{12,13}{60 \cdot 10^3 \cdot 10^{-4}} \approx 2,02$$

$$V_{\theta DC} = 12,13 - 1,01 = 11,12 \text{ V}$$

$$\tilde{V}_\theta = \frac{1,01}{\sqrt{3}} = 0,58 \text{ V}$$

$$r\% = 5,2\%$$

2) 25
12,13




$$V_r \approx \frac{12,13}{260 \cdot 10^3 \cdot 10^{-4}} \approx 1,01$$

$$V_{\theta DC} = 12,13 - 0,51 = 11,62 \text{ V}$$

$$\tilde{V}_\theta = \frac{0,51}{\sqrt{3}} = 0,29 \text{ V}$$

$$r\% = 2,5\%$$

34

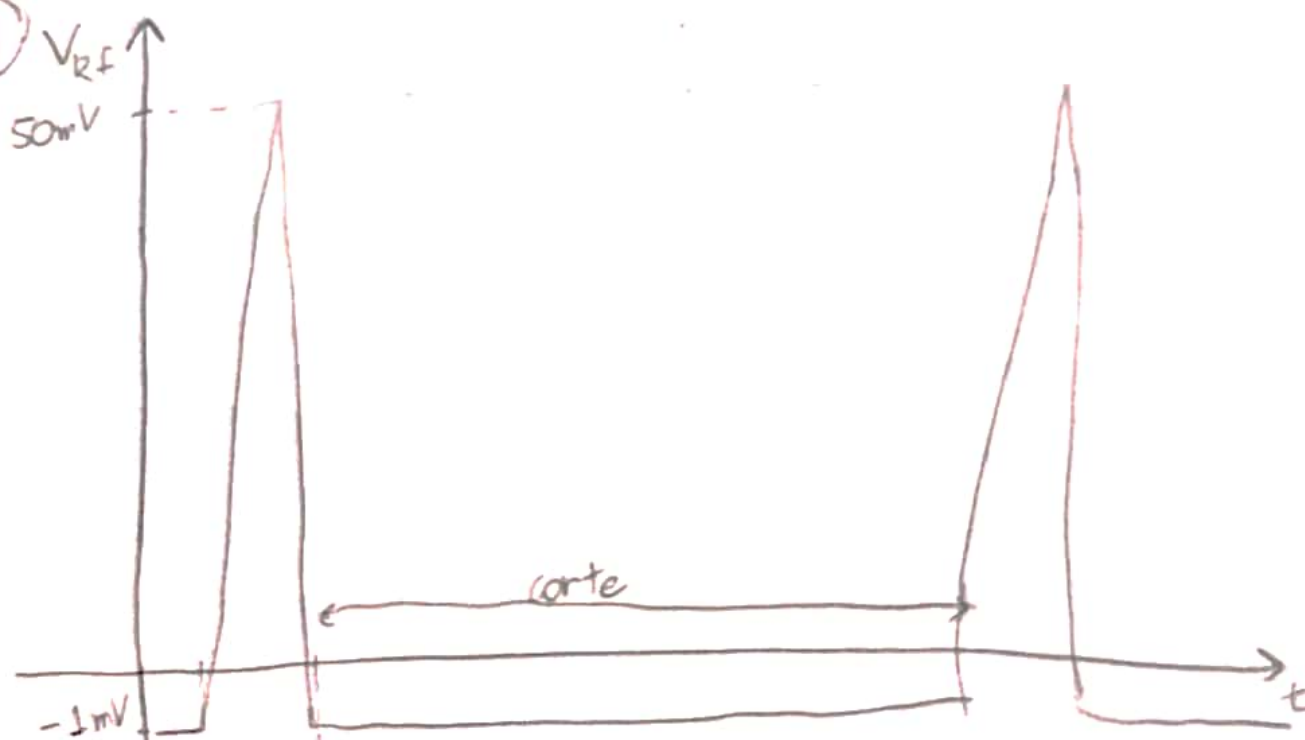

$$I_L = \frac{10^{-3}}{0.1} = 10 \text{ mA}$$

$$I_{D_{\max}} = \frac{50 \cdot 10^{-3}}{0.1} + 10 \text{ mA} = 510 \text{ mA}$$

| | V_p medido | V_r calculado | V_r medido |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| $\frac{1}{2}$ onda | 14,25 V | 2,02 V | 2,31 V |
| onda completa | 14,90 V | 1,01 V | 1,15 V |

4.2) Se o diodo fosse ideal, o offset entre as curvas seria de 2 V, que é a tensão de pico

